

Common-Source Amplifier Analysis Report

梁程捷(B11901136)，吴奕娃(B11901080)

DC analysis

V_G (V)	V_D (V)	V_S (V)	I_G (mA)	I_D (mA)	I_S (mA)
7.285	5.497	9.857	0.001	0.548	0.549

Table 1: DC analysis raw experimental data


Small-signal analysis

Frequency of input waveform $f = 10$ kHz


	CH1 (V)	CH2 (V)	CH2 / CH1
$ v_o/v_{sig} $ with C_s	0.456	4.16	9.12
$ v_o/v_i $ with C_s	0.432	5.84	13.5
$ v_o/v_{sig} $ without C_s	0.448	0.220	0.491
$ v_o/v_i $ without C_s	0.456	0.268	0.588

Table 2: Small-signal analysis raw experimental data


waveforms

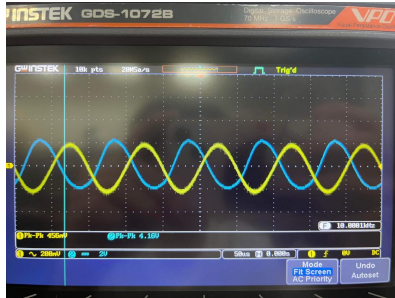


(a) $|v_o/v_{sig}|$ with C_s

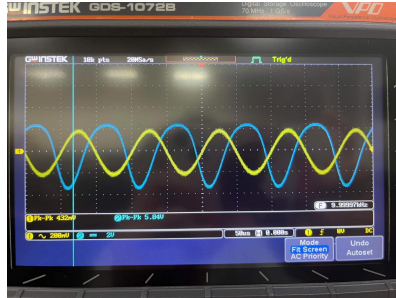

(b) $|v_o/v_i|$ with C_s

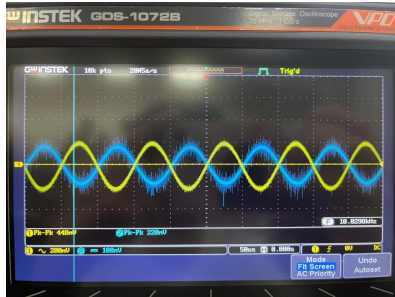

(c) $|v_o/v_{sig}|$ without C_s

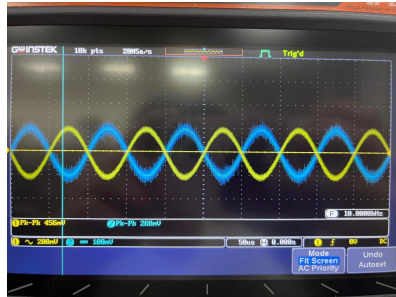

(d) $|v_o/v_i|$ without C_s

Conclusion: The gain without bypass capacitor (degenerate) is much lower than the one with bypass capacitor, which is concurrent with theoretical expectation.