

# Antoniou Inductance-Simulation Circuit Prelab

梁程捷(B11901136), 吴奕娃(B11901080)

## Antoniou Inductance-Simulation Circuit

Use two 741 Op-Amps to construct the circuit in Figure (c), and follow the steps below:

1. Record the output( $V_o$ ) waveform for  $R_5 = 10\text{k}\Omega$ .
2. Record the output( $V_o$ ) waveform for  $R_5 = 1.1\text{k}\Omega$ .
3. Record the output( $V_o$ ) waveform for  $R_5 = 400\Omega$ .
4. Record the output( $V_o$ ) waveform for  $R_5 = 200\Omega$ .

**Voltage source:**  $V_{i,pp} = 1\text{ V}$  ( $f = 1\text{ kHz}$ )

**Resistors:**  $R_1 = R_3 = 510\Omega$ ,  $R_2 = 100\Omega$

**Capacitors:**  $C_4 = 0.01\mu\text{F}$ ,  $C_6 = 0.1\mu\text{F}$

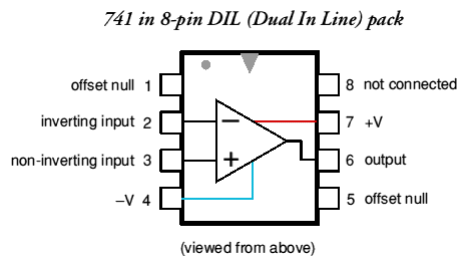


Figure (a): 741 Op-Amp Pinout

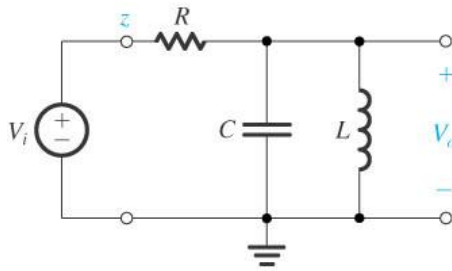


Figure (b): RLC band-pass filter

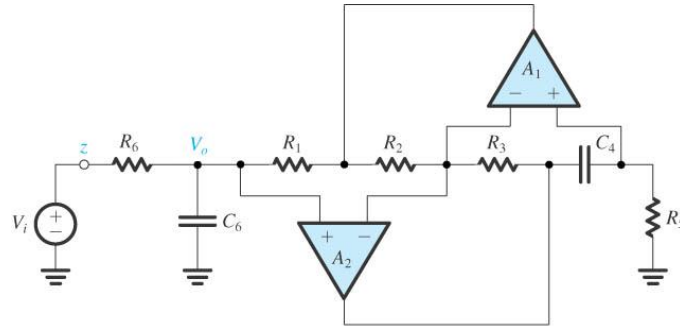


Figure (c): RLC band-pass filter using Antoniou Inductance